

IMPORTANTE:

Esta atividade contabiliza nota parcial das atividades práticas da Etapa 03.

Atividade:

Construir um Contador Síncrono para a seguinte sequência:

1 → 3 → 2 → 5 → 7 → retorna à 1

Estado inicial = 1

Sinal de controle RESET é importante.

Valores não apresentados 0, 4 e 6 devem levar ao estado inicial 1

Este Contador Síncrono utiliza FFs do TIPO-JK e tabela de transição de estado.

Elaborar um [Relatório](#) contendo o projeto e implementar e simular em [VHDL](#).

Envio:

via TEAMS ou e-mail.

Anexo: **[SD] nomeSobrenome1nomeSobrenome2.zip** contendo os arquivos .pdf, .vhdl, .ghw e gtkw utilizados.

Por ser uma atividade avaliativa, esta não contém os diagramas bases, pois estes devem aparecer no relatório de implementação do contador síncrono.